

```
// m2x1.v, 2x1 multiplexor, arrays and composite modules
//
// how to compile: ~changw/ivl/bin/iverilog m2x1.v
// how to run: ./a.out

module DecoderMod(s, o); // module definition
    input s;
    output [0:1] o;

    not(o[0], s);
    assign o[1] = s;
endmodule

module MuxMod(s, d, o);
    input s;
    input [0:1] d;
    output o;

    wire [0:1] s_decoded, and_out;

    DecoderMod my_decoder(s, s_decoded); // create instance

    and(and_out[0], d[0], s_decoded[0]);
    and(and_out[1], d[1], s_decoded[1]);
    or(o, and_out[0], and_out[1]);
endmodule

module TestMod;
    reg s;
    reg [0:1] d;
    wire o;

    MuxMod my_mux(s, d, o);

    initial begin
        $display("Time s d o");
        $display("-----");
        $monitor("%04d %b %b %b", $time, s, d, o);
    end

    initial begin
        s = 0; d = 2'b00; #1;
        s = 0; d = 2'b01; #1;
        s = 0; d = 2'b10; #1;
        s = 0; d = 2'b11; #1;
        s = 1; d = 2'b00; #1;
        s = 1; d = 2'b01; #1;
        s = 1; d = 2'b10; #1;
        s = 1; d = 2'b11;
    end
endmodule
```